

電子電路入門導論


運算放大器 - OP Amp


成功大學資訊工程系

蘇文鈺

此資料圖片取自網路

運算放大器的簡易等效模擬模型

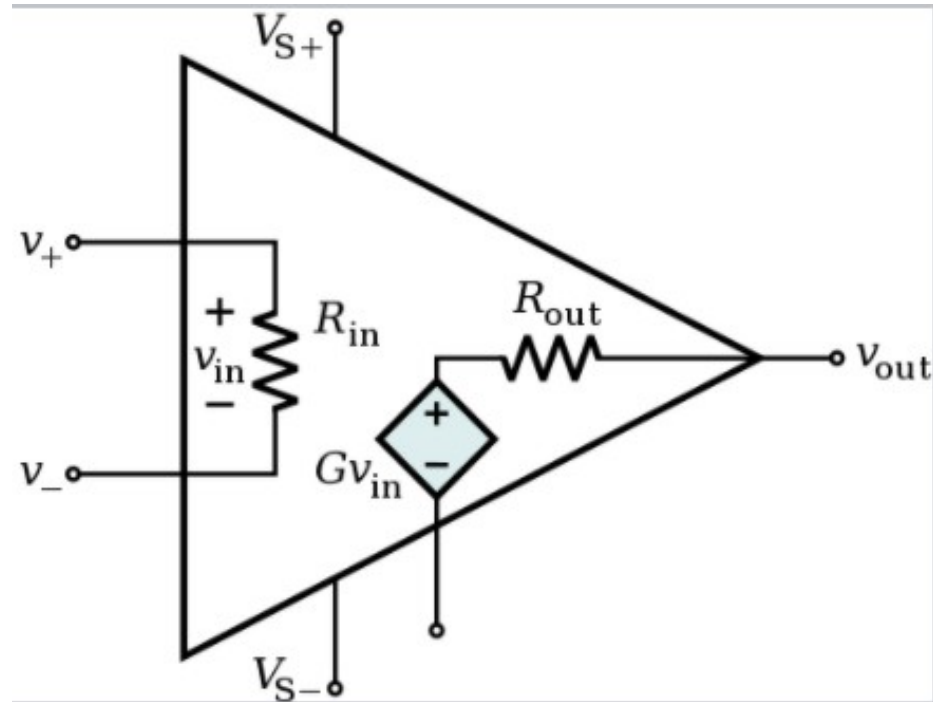

An equivalent circuit of an operational amplifier that models some resistive non-ideal parameters. 


理想的運算放大器

- Infinite open-loop gain , $G = V_{\text{out}} / V_{\text{in}}$
- Infinite input impedance R_{in} , **that is zero input current**
- Zero input offset voltage
- Infinite output voltage range
- Infinite bandwidth with zero phase shift and infinite slew rate
- Zero output impedance R_{out}
- Zero noise
- Infinite common-mode rejection ratio (CMRR)
- Infinite power supply rejection ratio.


名詞解釋

- Offset voltage: 偏離 0 Volt 或是 $V_{cc}/2$ 的電壓。
- Bandwidth: 頻寬，元件可以處理的頻率範圍。
- Phase shift: 相位的位移，以三角函數來解釋，就是函數內的角度差異。
- Slew rate: 訊號電壓上升可以達到的最大速度
- CMRR: 消除共模雜訊干擾的能力
- PSRR: 消除電源雜訊干擾的能力


741 運算放大器

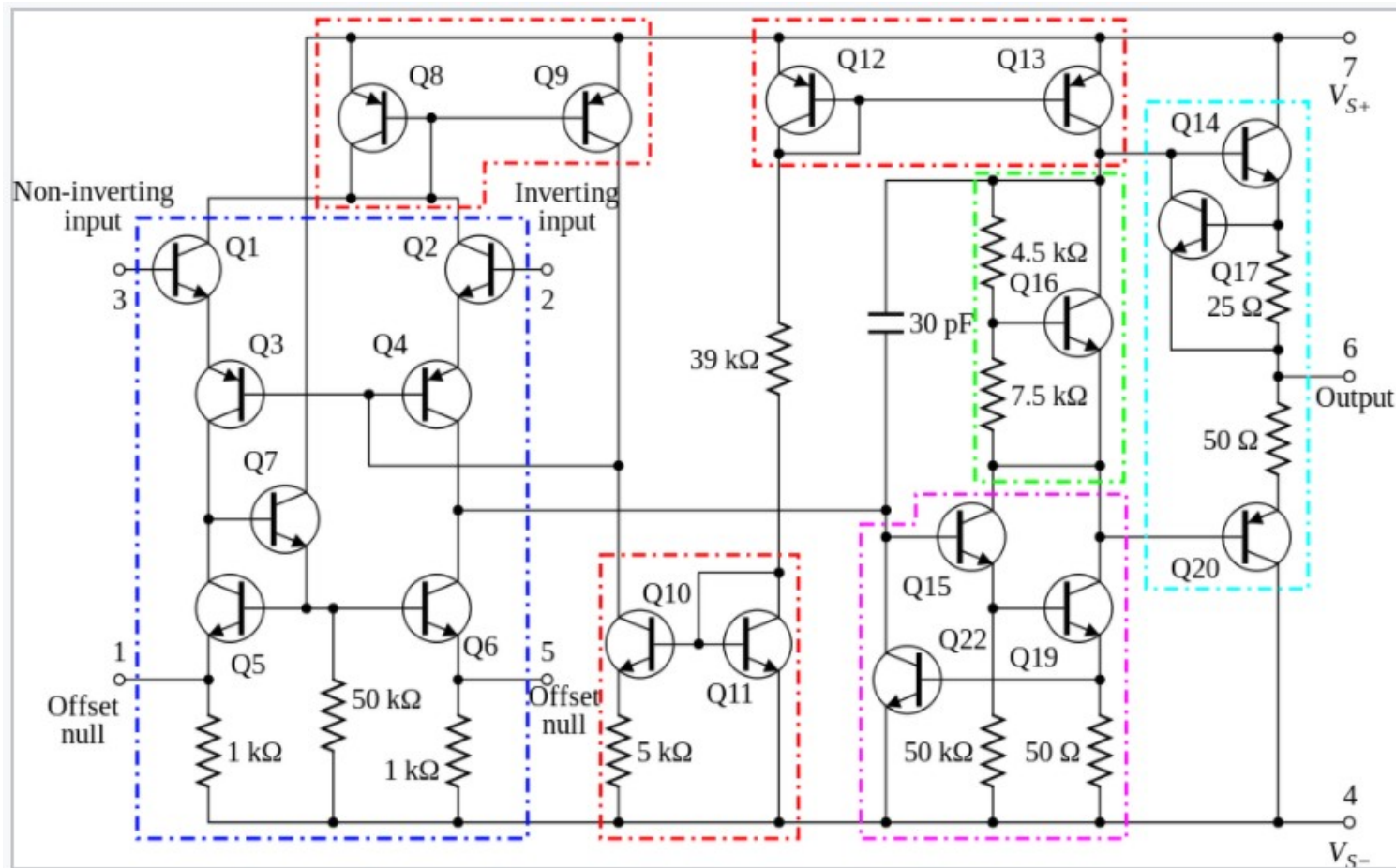

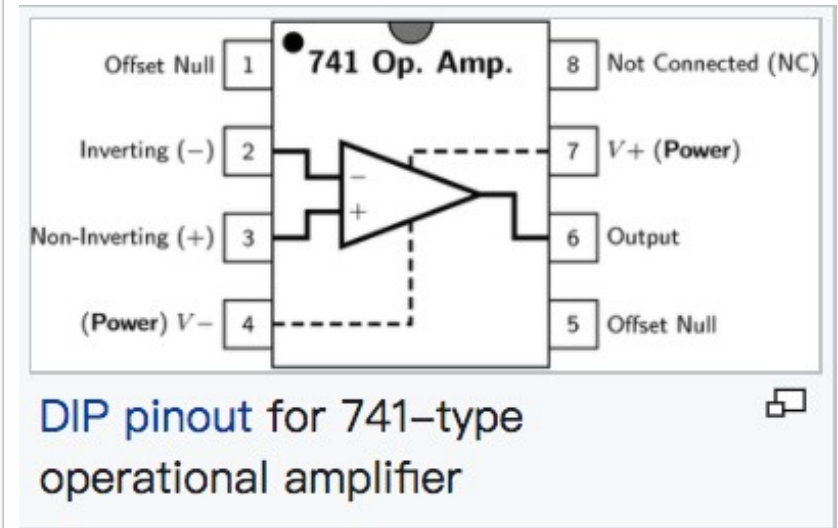A component-level diagram of the common 741 op amp. Dotted lines outline:
■ current mirrors; ■ differential amplifier; ■ class A gain stage; ■ voltage level shifter; ■ output stage.




Linear Amplifier – Inverting Amplifier

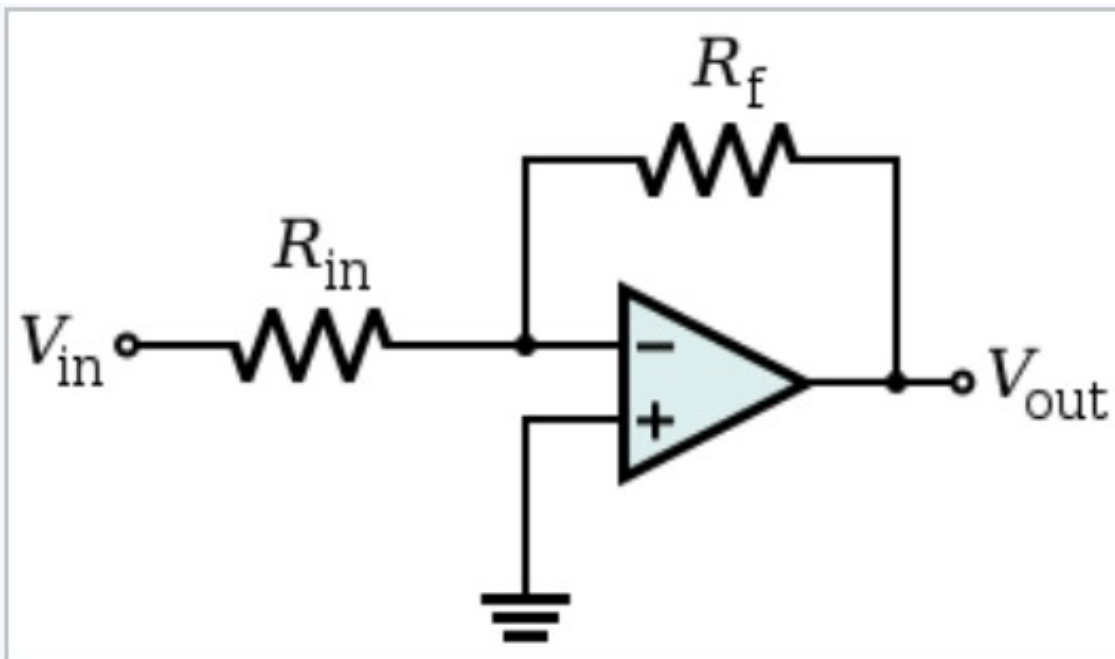

An op amp connected in the inverting amplifier configuration

$$V_{out} \approx -V_{in} \frac{R_f}{R_{in}}. \quad \text{How?}$$

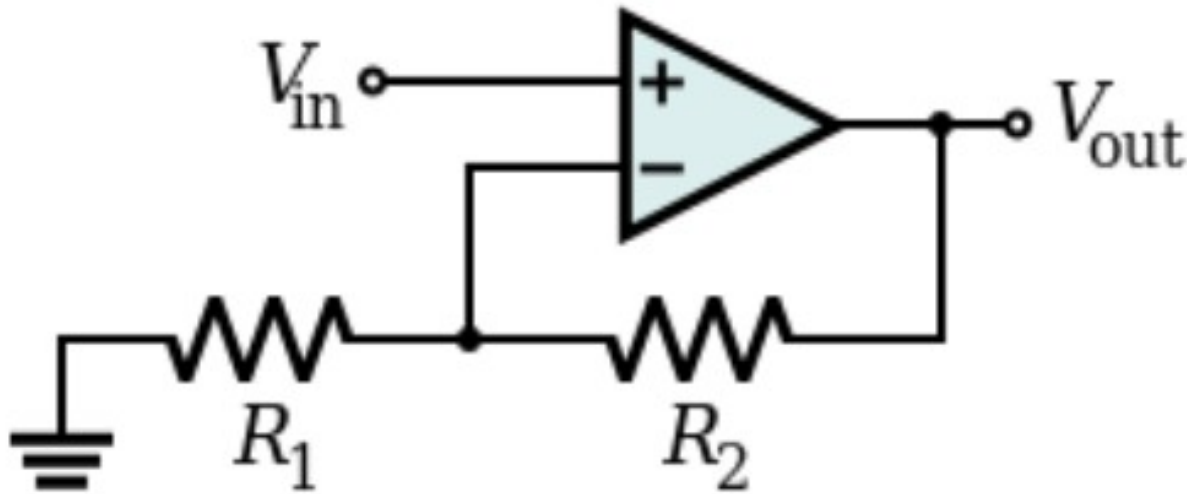Linear Amplifier – Non-inverting Amplifier




An op amp connected in the non-inverting amplifier configuration


$$V_{out} \approx \frac{V_{in}}{\beta} = \frac{V_{in}}{\frac{R_1}{R_1 + R_2}} = V_{in} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right).$$

How?

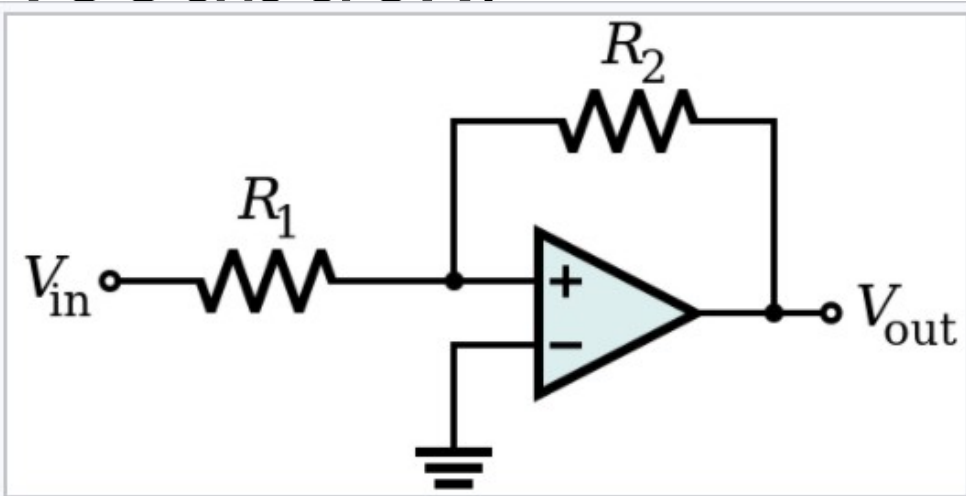
Comparator/Schmitt trigger (Positive feedback)



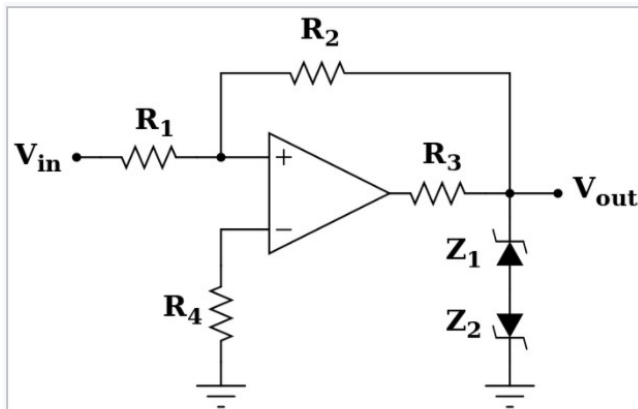Schmitt trigger implemented by a non-inverting comparator






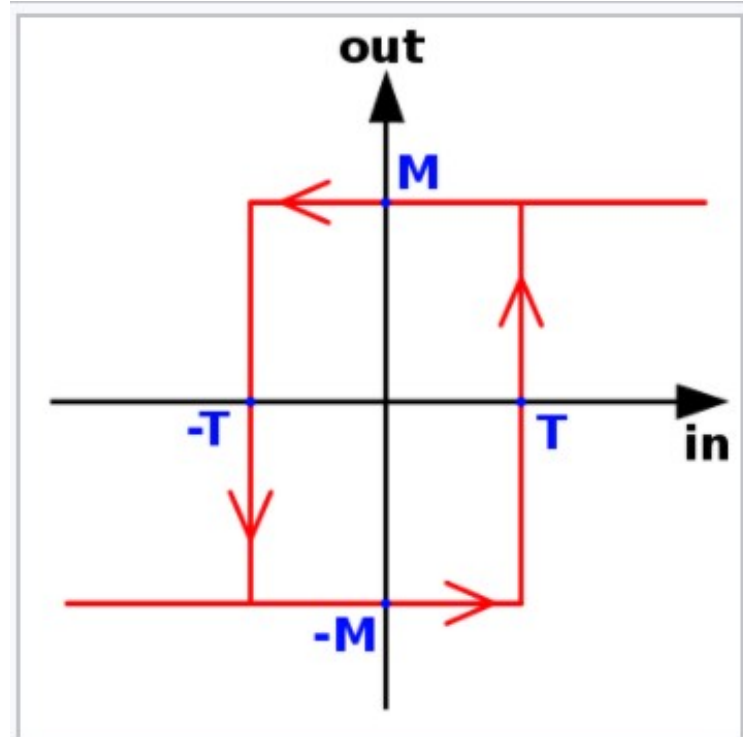
A practical Schmitt trigger configuration with precise thresholds



Typical transfer function of a non-inverting Schmitt trigger like the circuit above.


主動濾波器（filter）

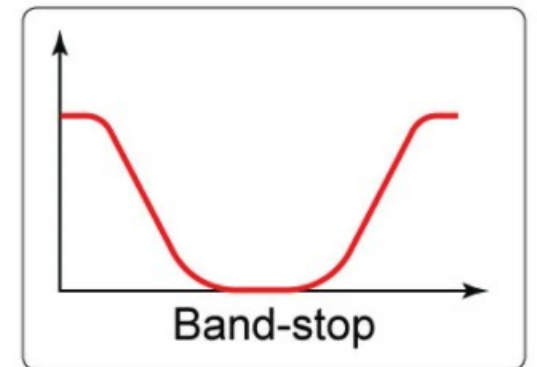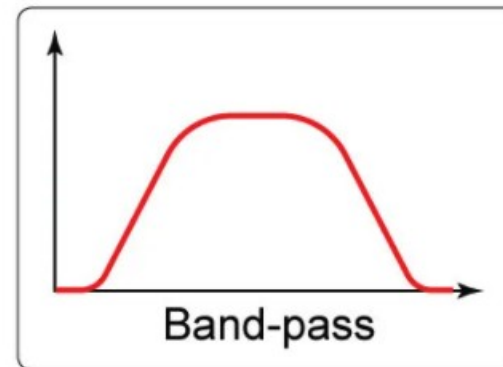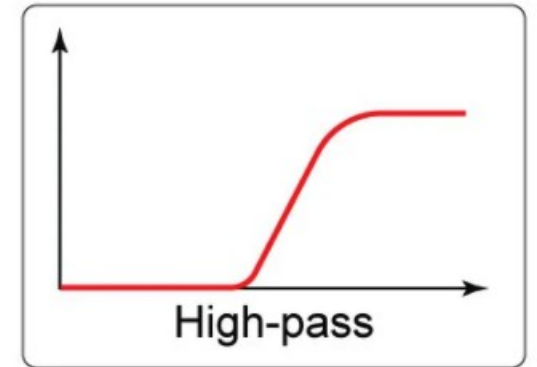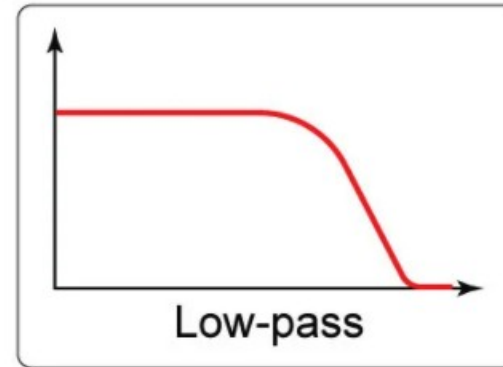- 濾除不需要的頻段的訊號
 - Low Pass
 - High pass
 - Band pass
 - Notch
- <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/low-pass-filter-tutorial-basics-passive-RC-filter/>





Complex Number (複數) and Impedance (阻抗)

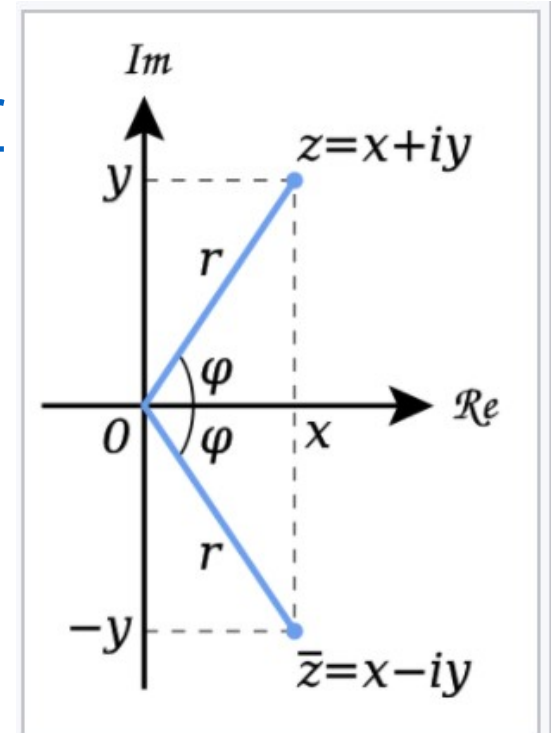- https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number
- 電容的阻抗 =
 - C 為電容值
- 電感的阻抗 =
 - L 為電感值





An illustration of the [complex plane](#). The real part of a complex number $z = x + iy$ is x , and its imaginary part is y . □

計算濾波器的頻率響應

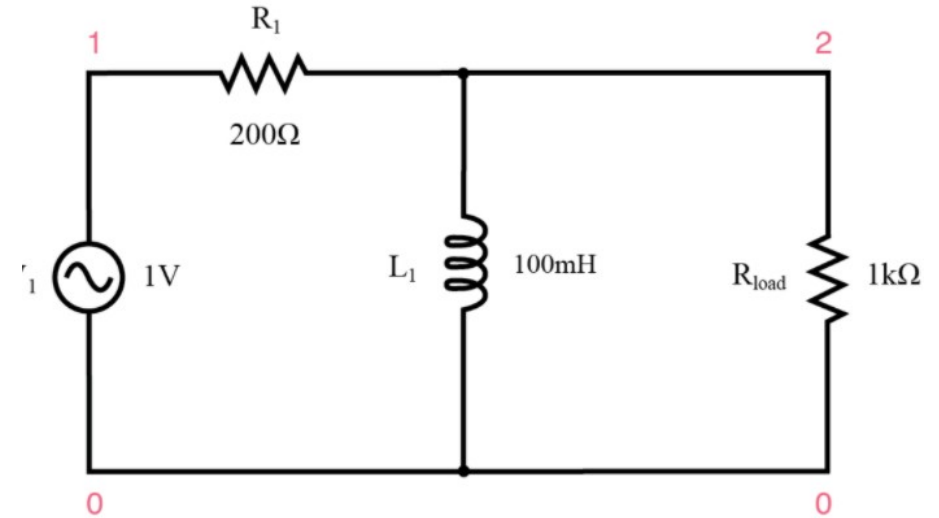
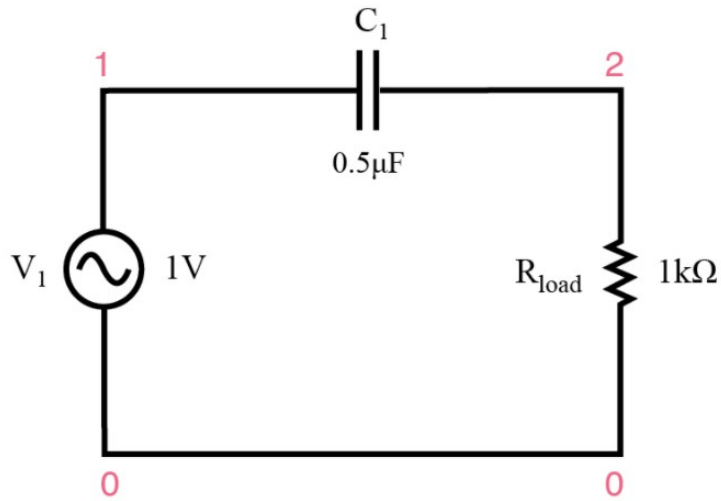


讓我們來發揮複數（Complex Number）的用處，
但是把他的基本原理與由來留給工程數學吧！

換一下位置如何？

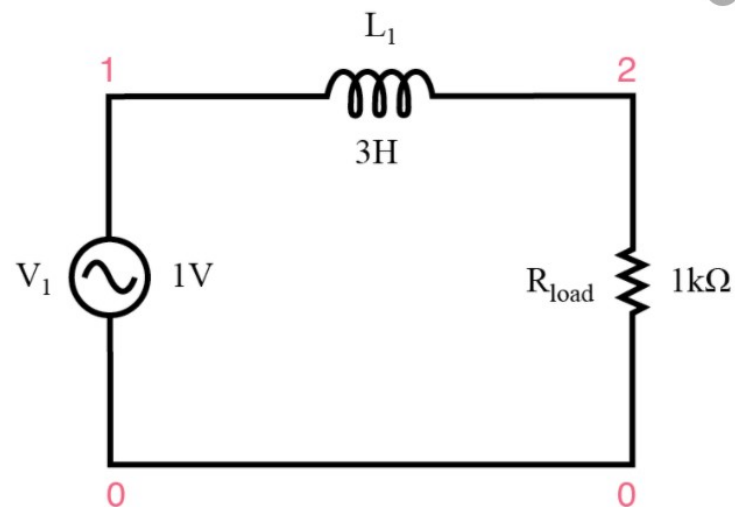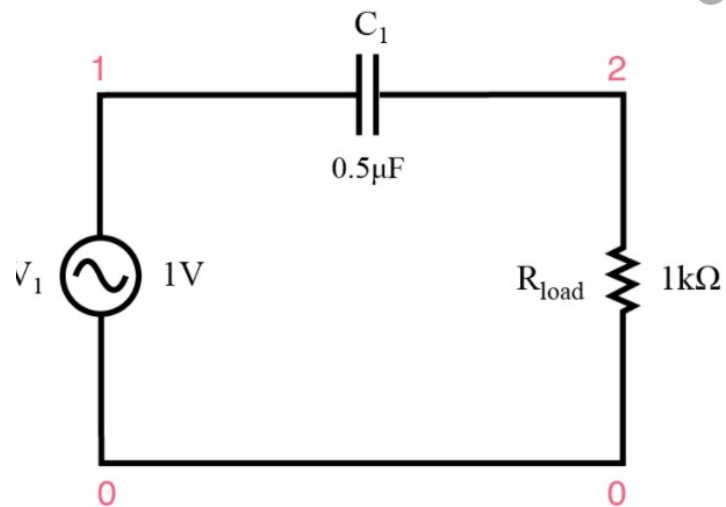


2nd order LPF/HPF

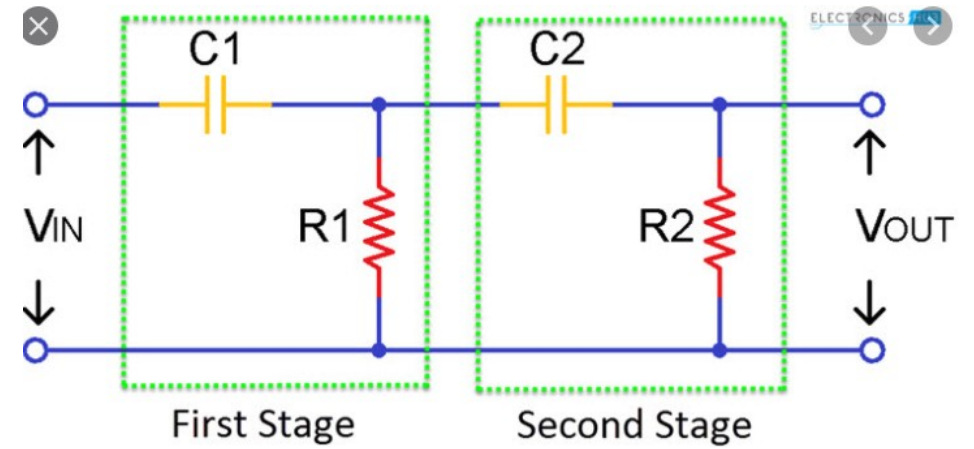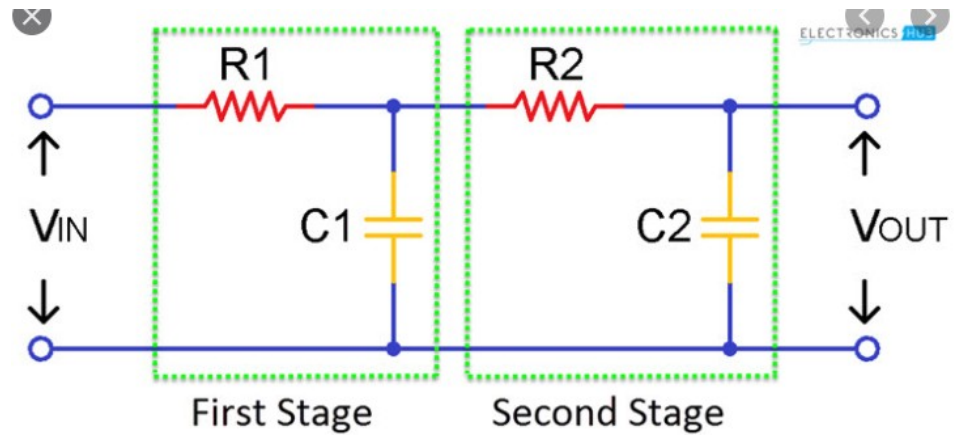


主動式的一階低通濾波器

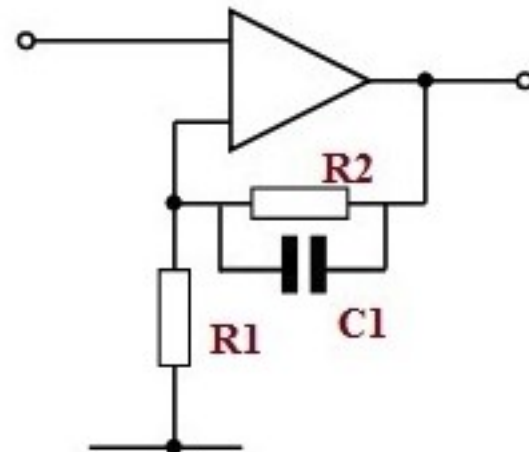- <https://www.elprocus.com/what-is-low-pass-filter-lpf-using-op-amp-applications/>



Non Inverting
Configuration

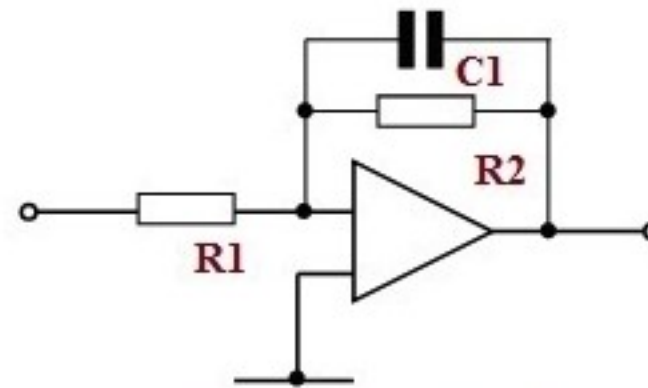


Inverting Configuration

©Elprocus.com

只要都換成阻抗，其計算與 P.6 計算增益的方式沒有兩樣！

主動式的一階高通濾波器

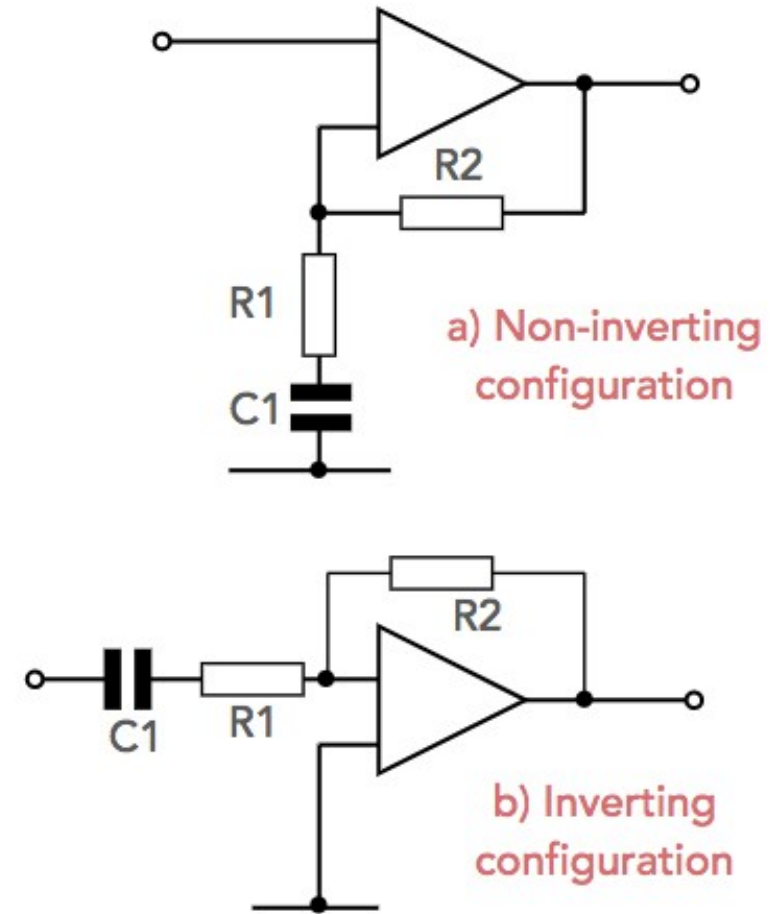- https://www.electronics-notes.com/articles/analogue_circuits/operational-amplifier-op-amp/high-pass-active-filter.php



Single pole high pass op amp filters

Butterworth filter

- Butterworth stated that: “An ideal electrical filter should not only completely reject the unwanted frequencies but should also have uniform sensitivity for the wanted frequencies” .
雖然這個是不可能的。

- https://en.wikipedia.org/wiki/Butterworth_filter

- 因為計算公式的不同，filter 的特性也不一樣，Butterworth 只是其中一種，它比較常用的原因是 “**maximally flat magnitude**” 或是 “**equal ripple**” 。


- 公式：

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^{2n}}}$$

$$G^2(\omega) = |H(j\omega)|^2 = \frac{G_0^2}{1 + \left(\frac{j\omega}{j\omega_c}\right)^{2n}}$$

什麼是頻率響應（frequency response）？

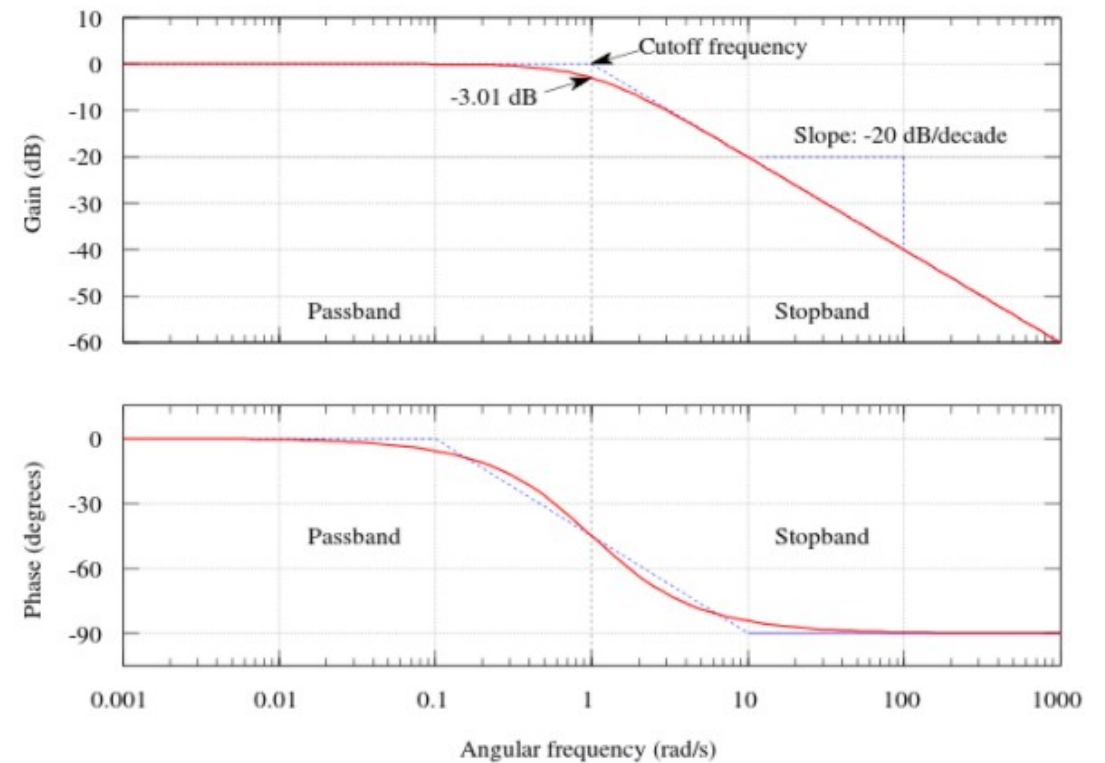- 礙於先備知識，我們這裡只講 Magnitude response。
- 什麼是 **first-order**?
- 什麼是 **db**?
- 什麼是 **octave** 與 **decade**?



The Bode plot of a first-order Butterworth low-pass filter







如果你把 $j\omega$ 換成 s

n	Factors of Polynomial $B_n(s)$
1	$(s + 1)$
2	$(s^2 + 1.4142s + 1)$
3	$(s + 1)(s^2 + s + 1)$
4	$(s^2 + 0.7654s + 1)(s^2 + 1.8478s + 1)$
5	$(s + 1)(s^2 + 0.6180s + 1)(s^2 + 1.6180s + 1)$
6	$(s^2 + 0.5176s + 1)(s^2 + 1.4142s + 1)(s^2 + 1.9319s + 1)$
7	$(s + 1)(s^2 + 0.4450s + 1)(s^2 + 1.2470s + 1)(s^2 + 1.8019s + 1)$
8	$(s^2 + 0.3902s + 1)(s^2 + 1.1111s + 1)(s^2 + 1.6629s + 1)(s^2 + 1.9616s + 1)$
9	$(s + 1)(s^2 + 0.3473s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + 1.5321s + 1)(s^2 + 1.879s + 1)$
10	$(s^2 + 0.3129s + 1)(s^2 + 0.9080s + 1)(s^2 + 1.4142s + 1)(s^2 + 1.7820s + 1)(s^2 + 1.9754s + 1)$

因為還沒上過工程數學，請大家先以此為事實！

其他類型的濾波器特性

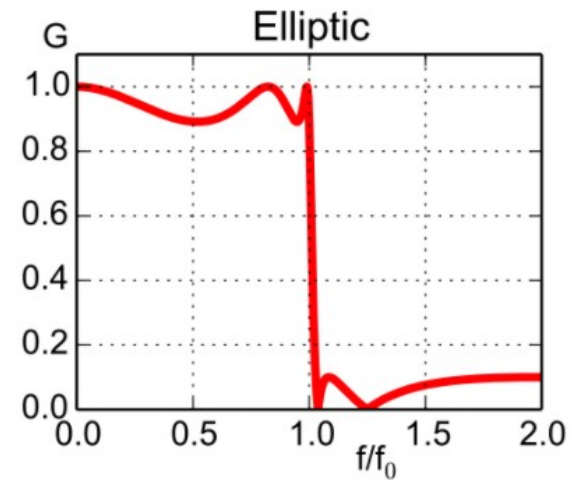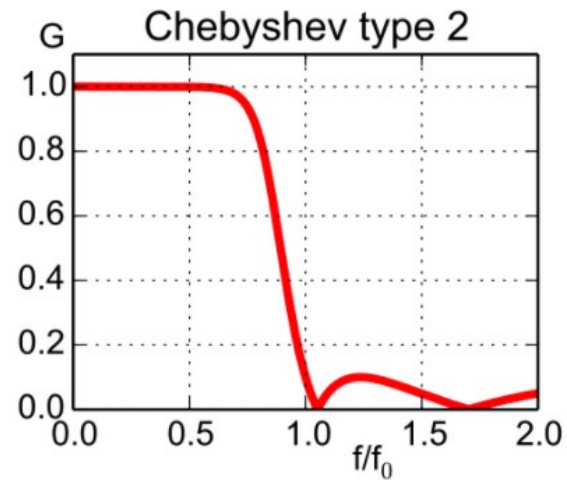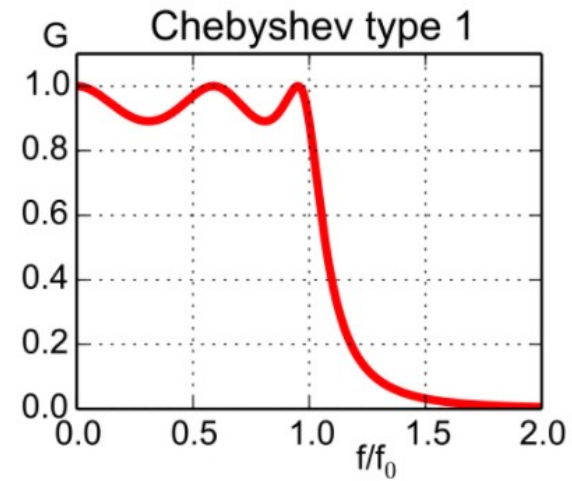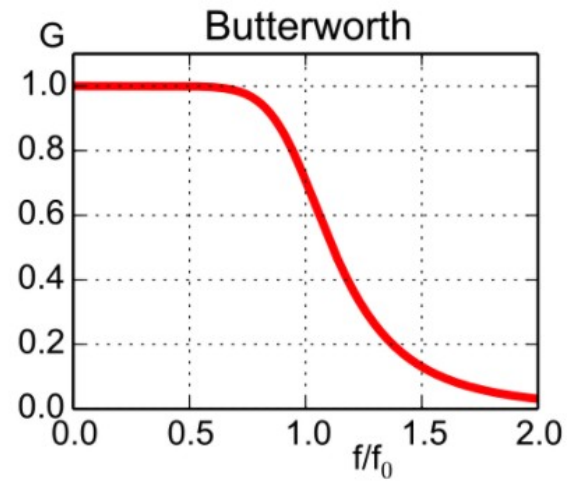

實現 Butterworth 濾波器的架構之一

- Sallen-Key 架構

$$\frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = \frac{Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2 + Z_3 (Z_1 + Z_2) + Z_3 Z_4}$$

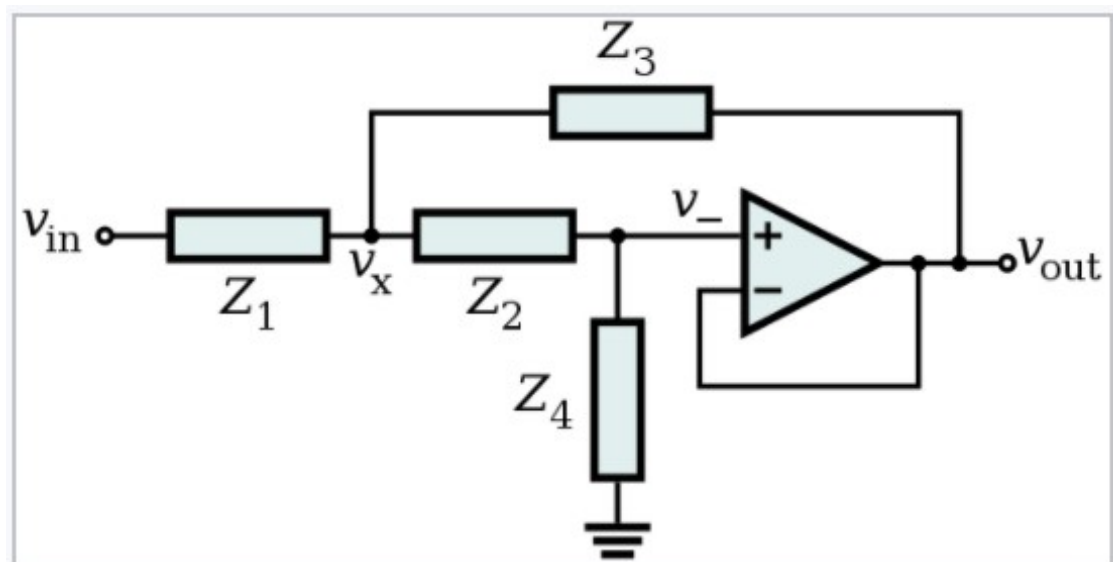


Figure 1: The generic Sallen-Key filter topology

Sallen-Key 低通濾波器

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$2\alpha = 2\zeta\omega_0 = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{C_1} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right)$$

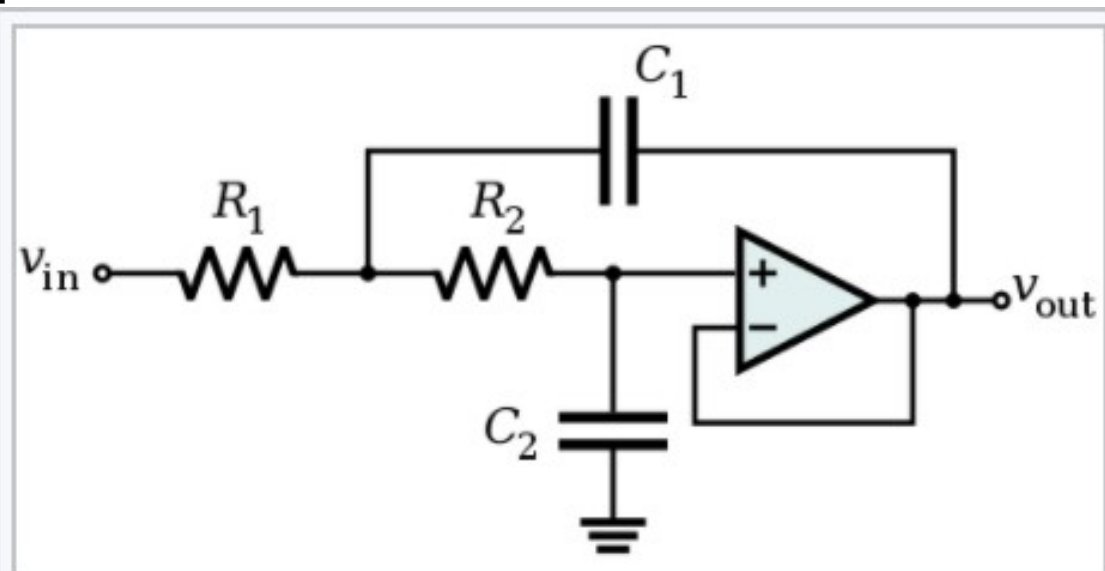


Figure 2: A unity-gain low-pass filter implemented with a Sallen-Key topology

highpass 濾波器與 lowpass 濾波器的不同只不過把元件的位置調換，而 bandpass 與 bandstop 則是可以把一個 highpass 與一個 lowpass 串接起來

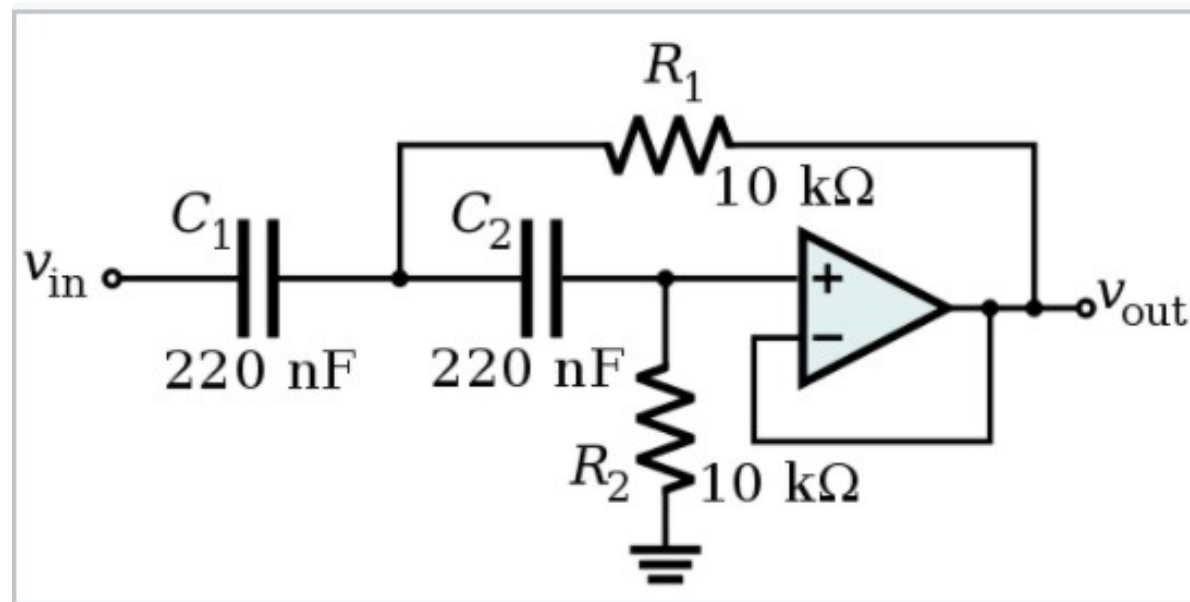


Figure 4: A specific Sallen–Key high-pass filter with $f_c = 72$ Hz and $Q = 0.5$

Quiz(下週)

- 正反向線性放大器的增益的計算
- lowpass 濾波器的參數計算

實做 (下下周)

- 請備妥材料
 - Op 741 若干顆
 - 可變電阻與電容若干個
 - 以你認為適當的數值為準
 - 麵包板一片
 - 請買有附導線者
 - 鱷魚夾連接線兩包
 - 杜邦連接線 (公的)
- 驗收
 - 線性放大器
 - 高通濾波器
 - X frequency = 10~15KHz

測驗（下下週）

- 基於 Quiz 更為深入的計算問題，包含其他種類的濾波器

補充資料

- https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html
 - 這個已經包含課堂會用到的了。此篇下面有其他連結，部分會需要看。請看 1~9 即可。
- <https://www.ti.com/lit/an/sboa093a/sboa093a.pdf>
 - 說明很清楚，公式很多，但是我真的建議聽我上原理就好，不要套公式，雖然套公式在考試的時候很好用。看前四章就可以。
 - 54 頁之後很多範例可以用
- <https://www.electronics-tutorials.ws/filter/sallen-key-filter.html>
 - 2nd order 的濾波器，其實通常都夠用了。也有公式考試時可以套。
- 影片：
 - https://www.youtube.com/watch?v=lJDjWZqhpVc&list=RDCMUC4a-Gbdw7vOaccHmFo40b9g&start_radio=1&t=5
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Nnp42W67R0Y>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=kYChLRKpMA0>